

SoC를 이해하기 위해 알아야 할 기본 구성 블록

You are free to fork or clone this material. See [LICENSE.md](<https://github.com/arm-university/Introduction-to-SoC-Design-Education-Kit/blob/main/License/LICENSE.md>) for the complete license.

Agenda

- SoC 기본 조합논리 구성 블록 이해하기
 - 멀티플렉서 디멀티플렉서
 - 인코더와 디코더
 - 비교기
 - 3상태 버스
- 기본 블록 시뮬레이션 해보기 - 실습
- Q&A

SoC 기본 조합논리

- 조합회로 (combinational logic)
 - 논리 게이트들의 집합으로 구성되며, 회로 구성과 현재의 입력에 의해 회로의 출력 값이 결정되는 회로
 - 저장소자 (래치, 플립플롭)이 포함되지 않은 회로



[표 10-1] 조합회로의 형태와 모델링에 사용되는 Verilog HDL 구문

조합회로의 형태	조합회로 설계에 사용되는 Verilog HDL 구문
<ul style="list-style-type: none">• 기본 논리 게이트• 멀티플렉서• 인코더, 디코더• 랜덤 로직• 가산기/감산기• 비교기• ALU• lookup table	<ul style="list-style-type: none">• 게이트 프리미티브• 연속 할당문(assign 문)• 행위수준 모델링 (if 문, case 문, for 문, repeat 문, while 문)• 함수 및 태스크 (시간 또는 이벤트 제어를 갖지 못함)• 모듈 인스턴스

SoC 기본 조합논리 구성 블록 – Multiplexer




• 멀티플렉서 (Multiplexer, MUX)

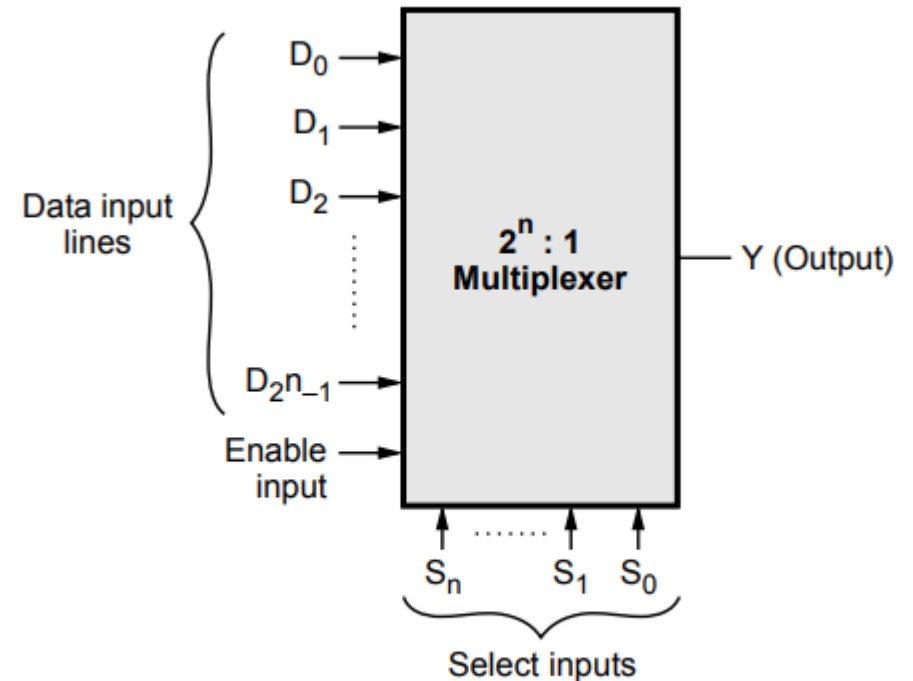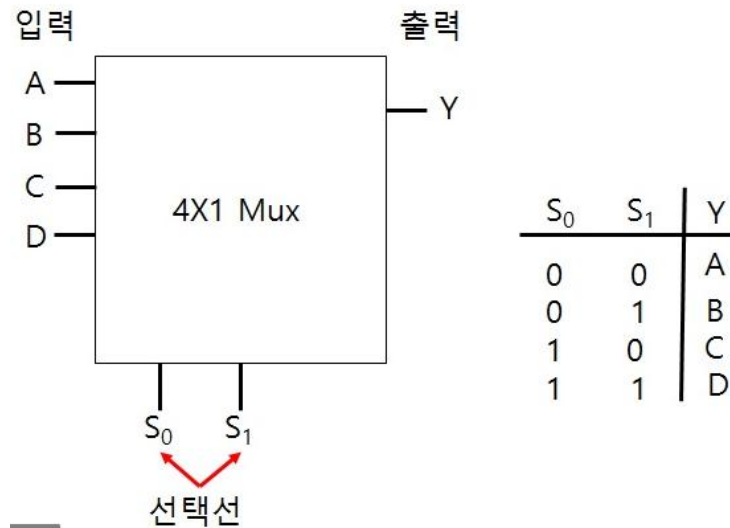- 여러 개의 입력 중 하나를 선택하여 단일 출력으로 전달하는 장치
- 데이터 선택기(Data Selector)
- 데이터 입력: 2^n 개의 데이터 입력 라인 (D_0, D_1, D_2, \dots).
- 선택 라인: n 개의 선택 라인 (S_0, S_1, \dots, S_{n-1}).
- 출력: 하나의 출력 라인 (Y).




(a) Block diagram of $2^n : 1$ multiplexer

멀티플렉서를 활용한 핀 구성 사례

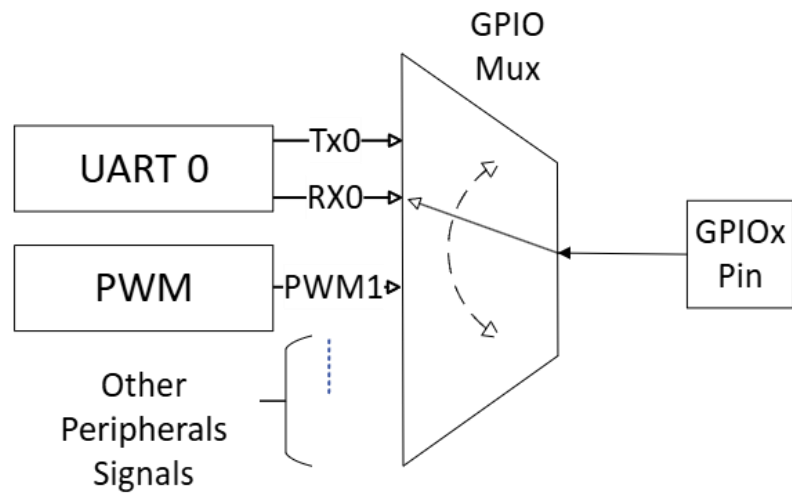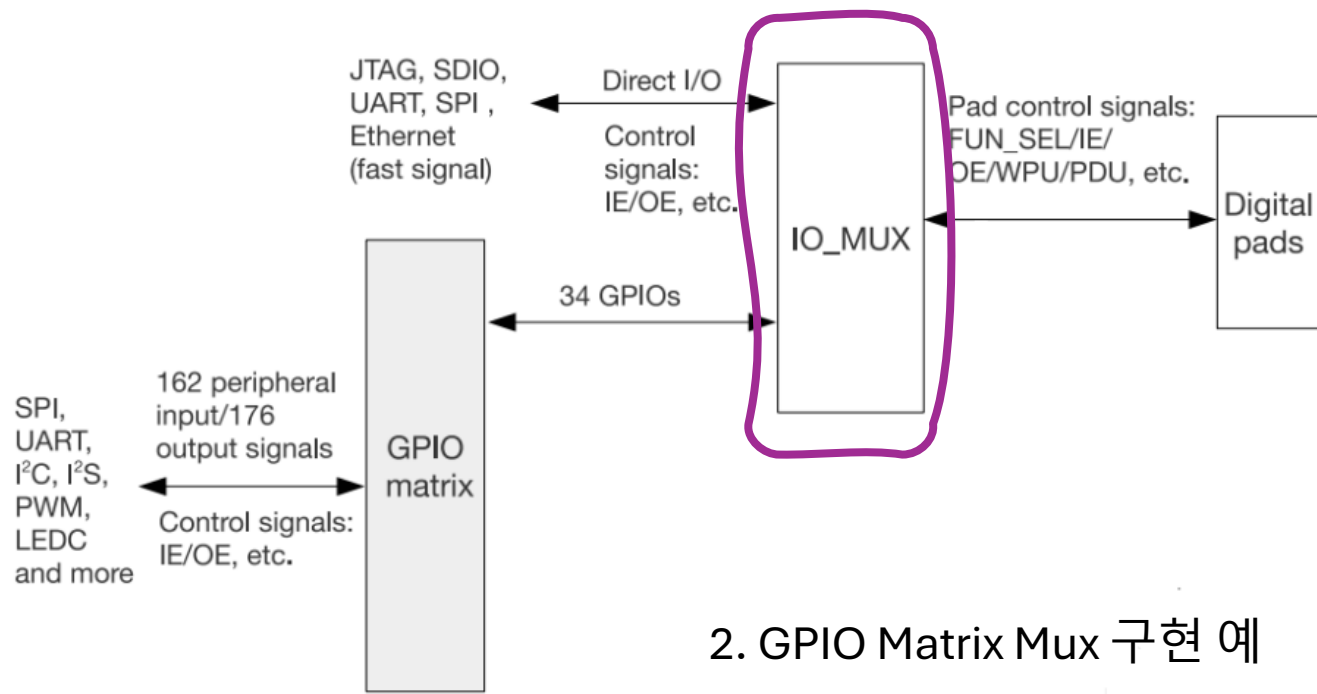 

멀티플렉서를 활용한 실습

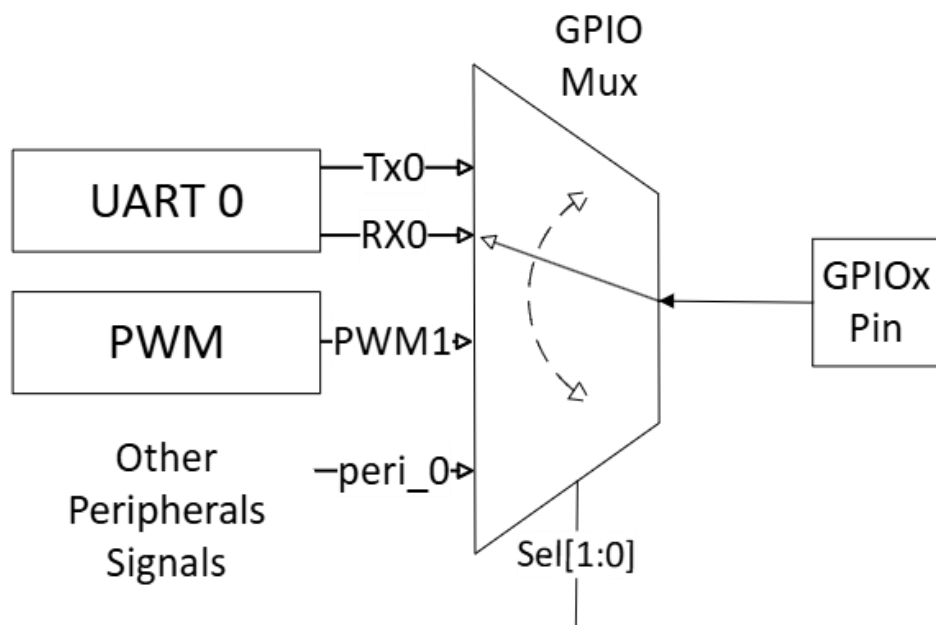- 아래 그림의 Mux 를 구현한 예입니다.
 - 코드를 작성해 하고 시뮬레이션 해보십시오.
 - 테스트 벡터는 다음장을 참조바랍니다



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //peri_mux_io.v
3  module gpio_mux (
4      input wire [1:0] sel,           // 2비트 선택 신호
5      input wire tx0,                 // UART0 Tx 신호
6      input wire rx0,                 // UART0 Rx 신호
7      input wire pwm1,                // PWM 신호
8      input wire other_signal,        // 기타 주변 장치 신호
9      output reg gpio_pin             // GPIO 핀 출력
10 );
11
12     always @(*) begin
13         case (sel)
14             2'b00: gpio_pin = tx0;    // UART0 Tx 선택
15             2'b01: gpio_pin = rx0;    // UART0 Rx 선택
16             2'b10: gpio_pin = pwm1;   // PWM 신호 선택
17             2'b11: gpio_pin = other_signal; // 기타 신호 선택
18             default: gpio_pin = 1'bz; // 기본값: High-Z 상태
19         endcase
20     end
21
22 endmodule
```

멀티플렉서를 활용한 실습 - 시뮬레이션 벡터

테스트 벡터는 sel입력에 따른 다양한 peri 선택의 예 입니다.

```
initial begin
    // 초기화
    tx0 = 1'b0; rx0 = 1'b1; pwm1 = 1'b0; other_signal = 1'b1;

    // 테스트 케이스 실행
    sel = 2'b00; #10; // tx0 선택 -> gpio_pin = tx0 (값: 0)
    sel = 2'b01; #10; // rx0 선택 -> gpio_pin = rx0 (값: 1)
    sel = 2'b10; #10; // pwm1 선택 -> gpio_pin = pwm1 (값: 0)
    sel = 2'b11; #10; // other_signal 선택 -> gpio_pin = other_signal (값: 1)

    $finish;
end
```

멀티플렉서를 활용한 실습 – testbench code 결과

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  // tb_peri_mux_io.v
3  module gpio_mux_tb;
4
5      reg [1:0] sel;
6      reg tx0;
7      reg rx0;
8      reg pwm1;
9      reg other_signal;
10     wire gpio_pin;
11
12     // DUT (Device Under Test) 인스턴스화
13     gpio_mux dut (
14         .sel(sel),
15         .tx0(tx0),
16         .rx0(rx0),
17         .pwm1(pwm1),
18         .other_signal(other_signal),
19         .gpio_pin(gpio_pin)
20     );
21
22     initial begin
23         // 초기화
24         tx0 = 1'b0; rx0 = 1'b1; pwm1 = 1'b0; other_signal = 1'b1;
25
26         // 테스트 케이스 실행
27         sel = 2'b00; #10; // tx0 선택 -> gpio_pin = tx0 (값: 0)
28         sel = 2'b01; #10; // rx0 선택 -> gpio_pin = rx0 (값: 1)
29         sel = 2'b10; #10; // pwm1 선택 -> gpio_pin = pwm1 (값: 0)
30         sel = 2'b11; #10; // other_signal 선택 -> gpio_pin = other_signal (값: 1)
31
32         $finish;
33     end
34
35 endmodule
```


멀티플렉서를 활용한 실습 - 시뮬레이션 결과


- 시뮬레이션 결과 확인

sel=00 -> gpio_pin=0 (tx0)

sel=01 -> gpio_pin=1 (rx0)

sel=10 -> gpio_pin=0 (pwm1)


sel=11 -> gpio_pin=1 (other_signal)

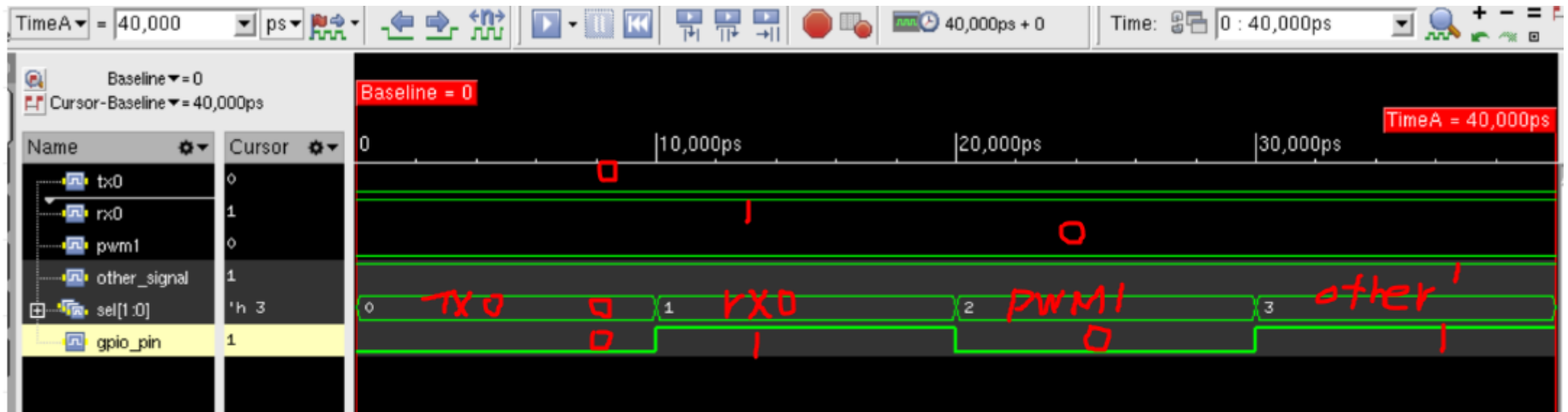


SoC 기본 조합논리 구성 블록 - 인코더

- 인코더 (Encoder)

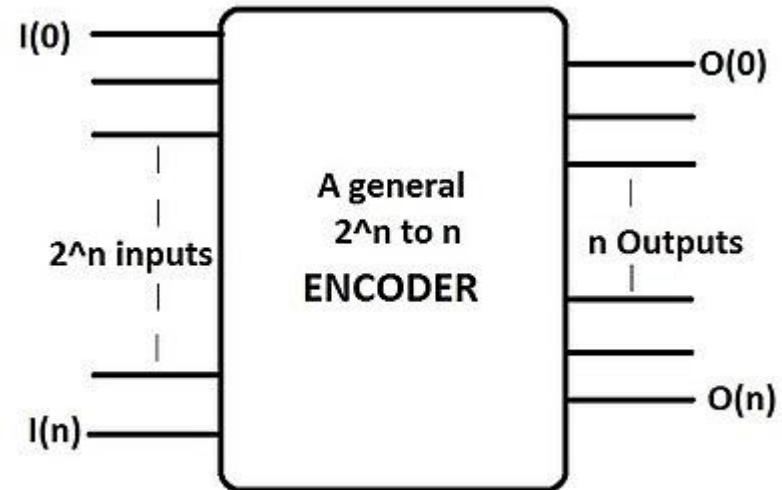- 인코더는 사람이 이해하기 쉬운 정보를 기계가 처리할 수 있는 코드화된 형식으로 변환하는 회로입니다.
- 2^n 개의 입력 라인을 n 개의 출력 라인으로 변환합니다.
- 일반적으로 한 번에 하나의 입력만 활성화됩니다.
- 주요 유형:
 - 4-to-2 인코더
 - 8-to-3 인코더 (8진 인코더)
 - 10진수-to-BCD 인코더
- 주요 사용 예
 - 키패드 스캔 로직
 - 인터럽트 제어기




인코더 (Encoder) 를 활용한 예

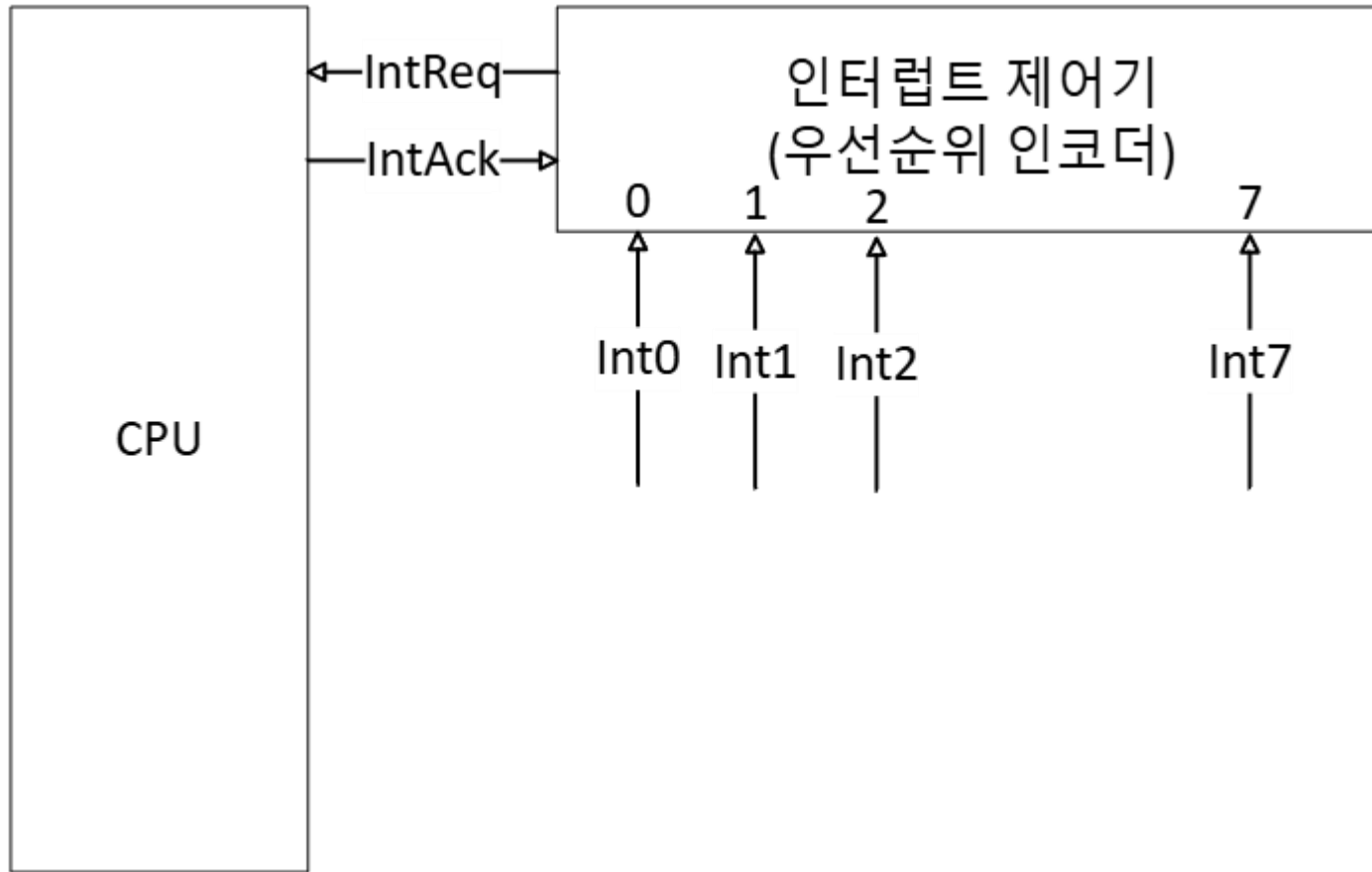

인코더 (Encoder) 를 활용한 실습

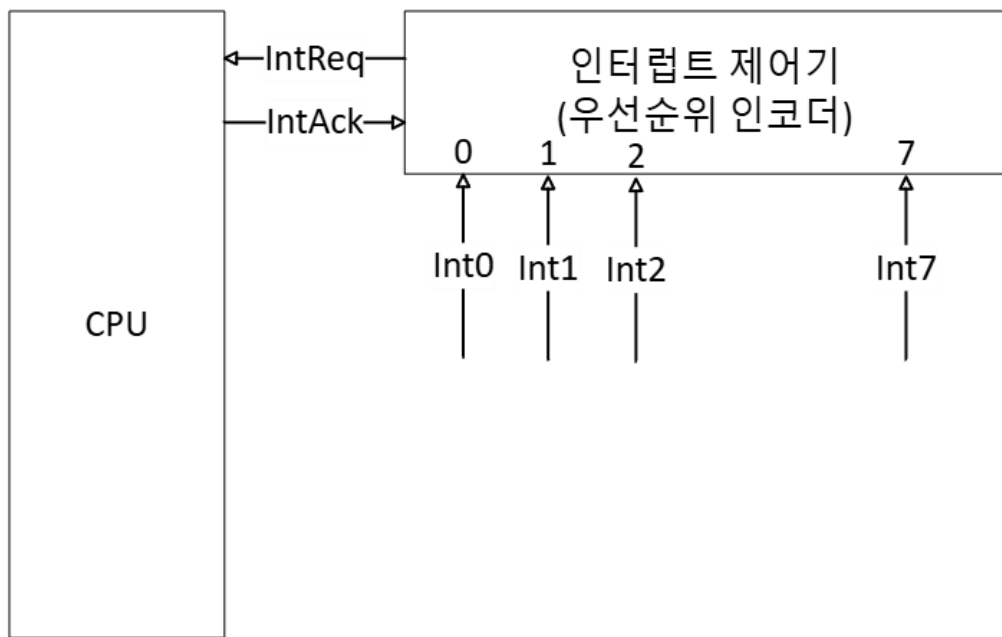- 아래 그림의 Encoder 를 이용한 인터럽트 컨트롤러를 구현한 예입니다.
 - 코드를 작성해 하고 시뮬레이션 해보십시오.
 - 테스트 벡터는 다음장을 참조바랍니다



```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //int_cntl_priority_encoder.v
3 module interrupt_controller (
4     input [7:0] Int,          // 8개의 인터럽트 입력
5     input IntAck,             // CPU로부터의 인터럽트 승인 신호
6     output reg [2:0] IntID,    // 활성화된 인터럽트의 인덱스 출력
7     output reg IntReq         // 유효한 인터럽트 요청 신호
8 );
9
10 reg [7:0] active_int;        // 활성화된 인터럽트를 추적
11
12 always @(*) begin
13     IntReq = 1'b0;           // 기본값: 요청 없음
14     IntID = 3'b000;          // 기본값: 출력 없음
15     active_int = Int;         // 현재 활성화된 인터럽트를 저장
16
17     if (IntAck) begin
18         active_int = 8'b0000_0000; // 승인 시 모든 요청 초기화
19     end else begin
20         casex (active_int)
21             8'b1xxx_xxxx: begin IntID = 3'b111; IntReq = 1'b1; end // Int7
22             8'b01xx_xxxx: begin IntID = 3'b110; IntReq = 1'b1; end // Int6
23             8'b001x_xxxx: begin IntID = 3'b101; IntReq = 1'b1; end // Int5
24             8'b0001_xxxx: begin IntID = 3'b100; IntReq = 1'b1; end // Int4
25             8'b0000_1xxx: begin IntID = 3'b011; IntReq = 1'b1; end // Int3
26             8'b0000_01xx: begin IntID = 3'b010; IntReq = 1'b1; end // Int2
27             8'b0000_001x: begin IntID = 3'b001; IntReq = 1'b1; end // Int1
28             8'b0000_0001: begin IntID = 3'b000; IntReq = 1'b1; end // Int0
29             default: begin IntID = 3'b000; IntReq = 1'b0; end // 요청 없음
30         endcase
31     end
32 end
33
34 endmodule
```

인코더 (Encoder) 를 활용한 실습-시뮬레이션 벡터

테스트 벡터는 Int입력에 따른 interrupt 처리 예 입니다.

```

19 // 테스트 시뮬레이션
20 initial begin
21     // 모니터링: 시뮬레이션 결과를 출력
22     $monitor("Time=%t | Int=%b | IntAck=%b | IntID=%b | IntReq=%b",
23             |           $time, Int, IntAck, IntID, IntReq);
24
25     // 초기화
26     Int = 8'b0000_0000; // 모든 인터럽트 비활성화
27     IntAck = 1'b0;      // 승인 신호 비활성화
28
29     #10 Int = 8'b0000_0001; // Int0 활성화 (우선순위 최하위)
30     #10 Int = 8'b0010_0000; // Int5 활성화 (우선순위 중간)
31     #10 Int = 8'b1000_0000; // Int7 활성화 (우선순위 최고)
32     #10 IntAck = 1'b1;      // CPU가 인터럽트를 수락 (모든 요청 초기화)
33     #10 IntAck = 1'b0;      // 승인 신호 비활성화 후 다음 요청 대기
34
35     #10 Int = 8'b0100_0010; // 여러 입력 활성화 (Int6 선택)
36     #10 IntAck = 1'b1;      // CPU가 인터럽트를 수락
37     #10 IntAck = 1'b0;
38
39     #10 Int = 8'b0000_0000; // 모든 입력 비활성화
40
41     #20 $finish;            // 시뮬레이션 종료
42 end


```

인코더 (Encoder) 를 활용한 실습-testbench code결과

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //tb_int_cntl.v
3  module tb_interrupt_controller;
4
5      // 테스트 벤치에서 사용할 신호 선언
6      reg [7:0] Int;          // 8개의 인터럽트 입력
7      reg IntAck;            // CPU로부터의 인터럽트 승인 신호
8      wire [2:0] IntID;      // 활성화된 인터럽트의 인덱스 출력
9      wire IntReq;           // 유효한 인터럽트 요청 신호
10
11     // DUT (Device Under Test) 인스턴스화
12     interrupt_controller uut (
13         .Int(Int),
14         .IntAck(IntAck),
15         .IntID(IntID),
16         .IntReq(IntReq)
17     );
18
19     // 테스트 시뮬레이션
20     initial begin
21         // 모니터링: 시뮬레이션 결과를 출력
22         $monitor("Time=%0t | Int=%b | IntAck=%b | IntID=%b | IntReq=%b",
23                 $time, Int, IntAck, IntID, IntReq);
24
25         // 초기화
26         Int = 8'b0000_0000; // 모든 인터럽트 비활성화
27         IntAck = 1'b0;      // 승인 신호 비활성화
28
29         #10 Int = 8'b0000_0001; // Int0 활성화 (우선순위 최하위)
30         #10 Int = 8'b0010_0000; // Int5 활성화 (우선순위 중간)
31         #10 Int = 8'b1000_0000; // Int7 활성화 (우선순위 최고)
32         #10 IntAck = 1'b1;      // CPU가 인터럽트를 수락 (모든 요청 초기화)
33         #10 IntAck = 1'b0;      // 승인 신호 비활성화 후 다음 요청 대기
34
35         #10 Int = 8'b0100_0010; // 여러 입력 활성화 (Int6 선택)
36         #10 IntAck = 1'b1;      // CPU가 인터럽트를 수락
37         #10 IntAck = 1'b0;
38
39         #10 Int = 8'b0000_0000; // 모든 입력 비활성화
40
41         #20 $finish;            // 시뮬레이션 종료
42     end
```


인코더 (Encoder) 를 활용한 실습- 시뮬레이션 결과

- 시뮬레이션 결과 확인

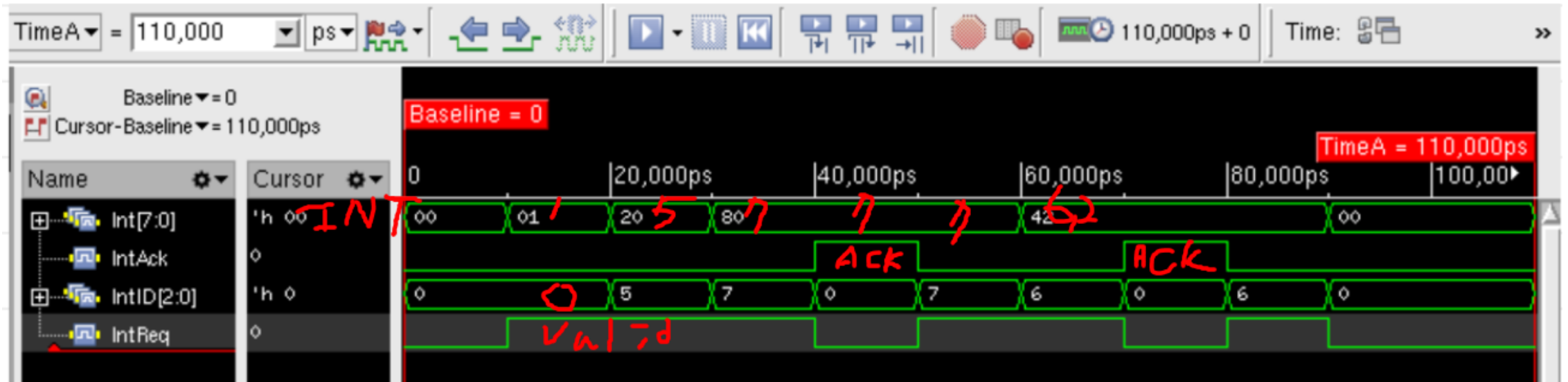

SoC 기본 조합논리 구성 블록 - 디코더

 - 디코더 (Decoder)
 - 디코더는 인코더의 반대 기능을 수행하며, 코드화된 입력을 원래의 형식으로 변환합니다.
 - n 개의 입력 라인을 2^n 개의 출력 라인으로 변환합니다.
 - 입력 코드에 따라 하나의 출력만 활성화됩니다.
 - 주요 유형:
 - 2-to-4 디코더
 - 3-to-8 디코더
 - 4-to-16 디코더
 - BCD-to-7세그먼트 디코더



디코더 (Decoder) 를 활용한 예


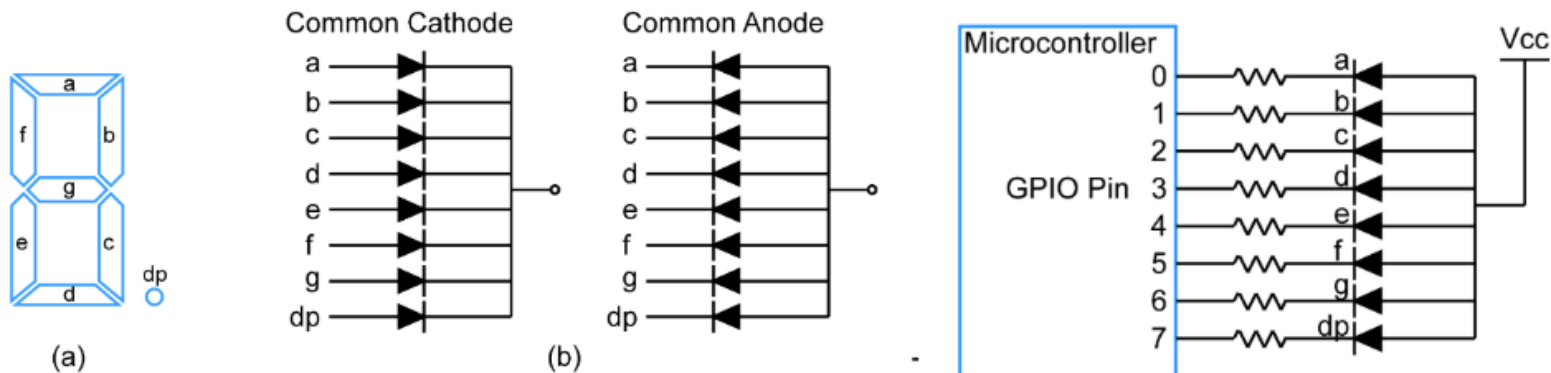
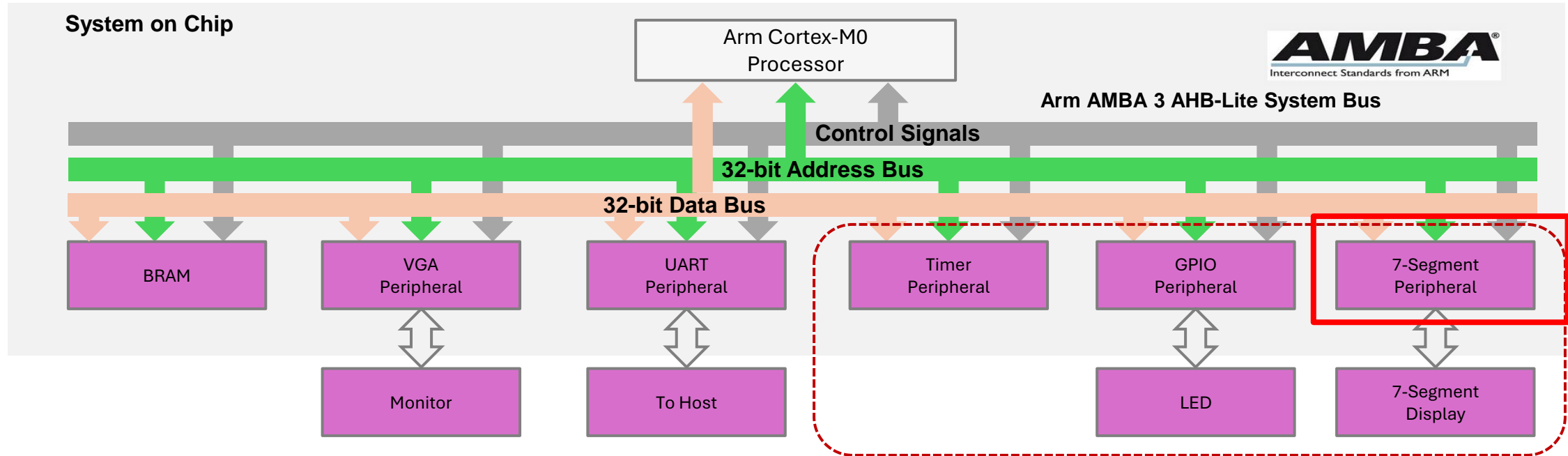



그림 5.1 7-세그먼트

 

Number '1'

디코더 (Decoder)를 활용한 실습

 - 아래 그림의 BCD디코더는 7-세그먼트를 구현한 예입니다.
 - 코드를 작성해 하고 시뮬레이션 해보십시오.
 - 테스트 벡터는 다음장을 참조바랍니다



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //bcdtoseg.v
3  module bcd_to_7seg (
4      input [3:0] bcd,          // 4비트 BCD 입력
5      output reg [6:0] seg      // 7-세그먼트 출력 (a-g)
6  );
7
8  always @(*) begin
9      case (bcd)
10         4'b0000: seg = 7'b1111110; // 0
11         4'b0001: seg = 7'b0110000; // 1
12         4'b0010: seg = 7'b1101101; // 2
13         4'b0011: seg = 7'b1111001; // 3
14         4'b0100: seg = 7'b0110011; // 4
15         4'b0101: seg = 7'b1011011; // 5
16         4'b0110: seg = 7'b1011111; // 6
17         4'b0111: seg = 7'b1110000; // 7
18         4'b1000: seg = 7'b1111111; // 8
19         4'b1001: seg = 7'b1111011; // 9
20         default: seg = 7'b0000000; // 비활성화 상태
21     endcase
22 end
23
24 endmodule
```

디코더 (Decoder)를 활용한 실습- 시뮬레이션 벡터

테스트 벡터는 Int입력에 따른 interrupt 처리 예 입니다.


```
14  initial begin
15      $monitor("Time=%0t | BCD Input=%b | Seven Segment Output=%b", $time, bcd, seg);
16
17      // 테스트 케이스들
18      bcd = 4'b0000; #10; // 입력: 0 -> 출력: a~g = "1111110"
19      bcd = 4'b0001; #10; // 입력: 1 -> 출력: a~g = "0110000"
20      bcd = 4'b0010; #10; // 입력: 2 -> 출력: a~g = "1101101"
21      bcd = 4'b0011; #10; // 입력: 3 -> 출력: a~g = "1111001"
22      bcd = 4'b0100; #10; // 입력: 4 -> 출력: a~g = "0110011"
23      bcd = 4'b0101; #10; // 입력: 5 -> 출력: a~g = "1011011"
24      bcd = 4'b0110; #10; // 입력: 6 -> 출력: a~g = "1011111"
25      bcd = 4'b0111; #10; // 입력: 7 -> 출력: a~g = "1110000"
26      bcd = 4'b1000; #10; // 입력: 8 -> 출력: a~g = "1111111"
27      bcd = 4'b1001; #10; // 입력: 9 -> 출력: a~g = "1111011"
28
29      $finish;
30  end
```

디코더 (Decoder)를 활용한 실습- testbench code 결과

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //tb_bcdto7seg.v
3  module tb_bcd_to_7seg;
4
5      reg [3:0] bcd;          // 테스트용 BCD 입력
6      wire [6:0] seg;        // 출력 (7-세그먼트 제어 신호)
7
8      // DUT(Design Under Test) 인스턴스 생성
9      bcd_to_7seg uut (
10         .bcd(bcd),
11         .seg(seg)
12     );
13
14     initial begin
15         $monitor("Time=%0t | BCD Input=%b | Seven Segment Output=%b", $time, bcd, seg);
16
17         // 테스트 케이스들
18         bcd = 4'b0000; #10; // 입력: 0 -> 출력: a~g = "1111110"
19         bcd = 4'b0001; #10; // 입력: 1 -> 출력: a~g = "0110000"
20         bcd = 4'b0010; #10; // 입력: 2 -> 출력: a~g = "1101101"
21         bcd = 4'b0011; #10; // 입력: 3 -> 출력: a~g = "1111001"
22         bcd = 4'b0100; #10; // 입력: 4 -> 출력: a~g = "0110011"
23         bcd = 4'b0101; #10; // 입력: 5 -> 출력: a~g = "1011011"
24         bcd = 4'b0110; #10; // 입력: 6 -> 출력: a~g = "1011111"
25         bcd = 4'b0111; #10; // 입력: 7 -> 출력: a~g = "1110000"
26         bcd = 4'b1000; #10; // 입력: 8 -> 출력: a~g = "1111111"
27         bcd = 4'b1001; #10; // 입력: 9 -> 출력: a~g = "1111011"
28
29         $finish;
30     end
31
32 endmodule
```


디코더 (Decoder)를 활용한 실습- 시뮬레이션 결과

- 시뮬레이션 결과 확인

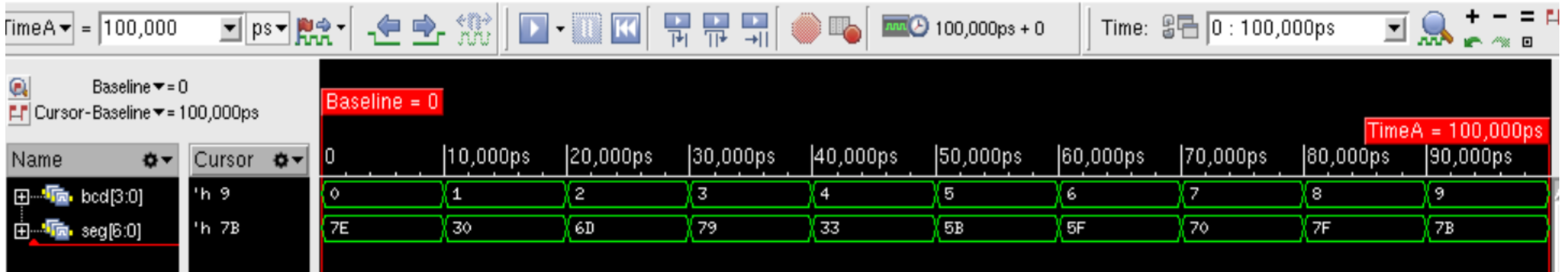

SoC 기본 조합논리 구성 블록 - 비교기

 
- 비교기 (comparator)
 - 두 개의 n 비트 이진수 입력 (A와 B) 크기를 비교
 - 세 개의 출력: $A > B$, $A = B$, $A < B$
 - 동작 원리
 - 입력된 두 이진수를 비트 단위로 비교합니다.
 - 최상위 비트(MSB)부터 시작하여 하위 비트로 순차적으로 비교합니다.
 - 첫 번째로 다른 비트가 발견되면, 그 비트의 값에 따라 크기를 결정합니다.



비교기 (comparator) 를 활용한 예


- 데이터 정렬 및 검색:
 - 메모리 관리 유닛(MMU)에서 주소 비교
 - 캐시 메모리의 태그 비교
- ADC 인터페이스:
 - ADC 출력값과 기준값 비교
- 타이머/카운터 모듈:
 - 카운트 값과 설정값 비교
- 전력 관리:
 - 전압 레벨 모니터링 및 비교

Figure 53. 8-bit Timer/Counter Block Diagram

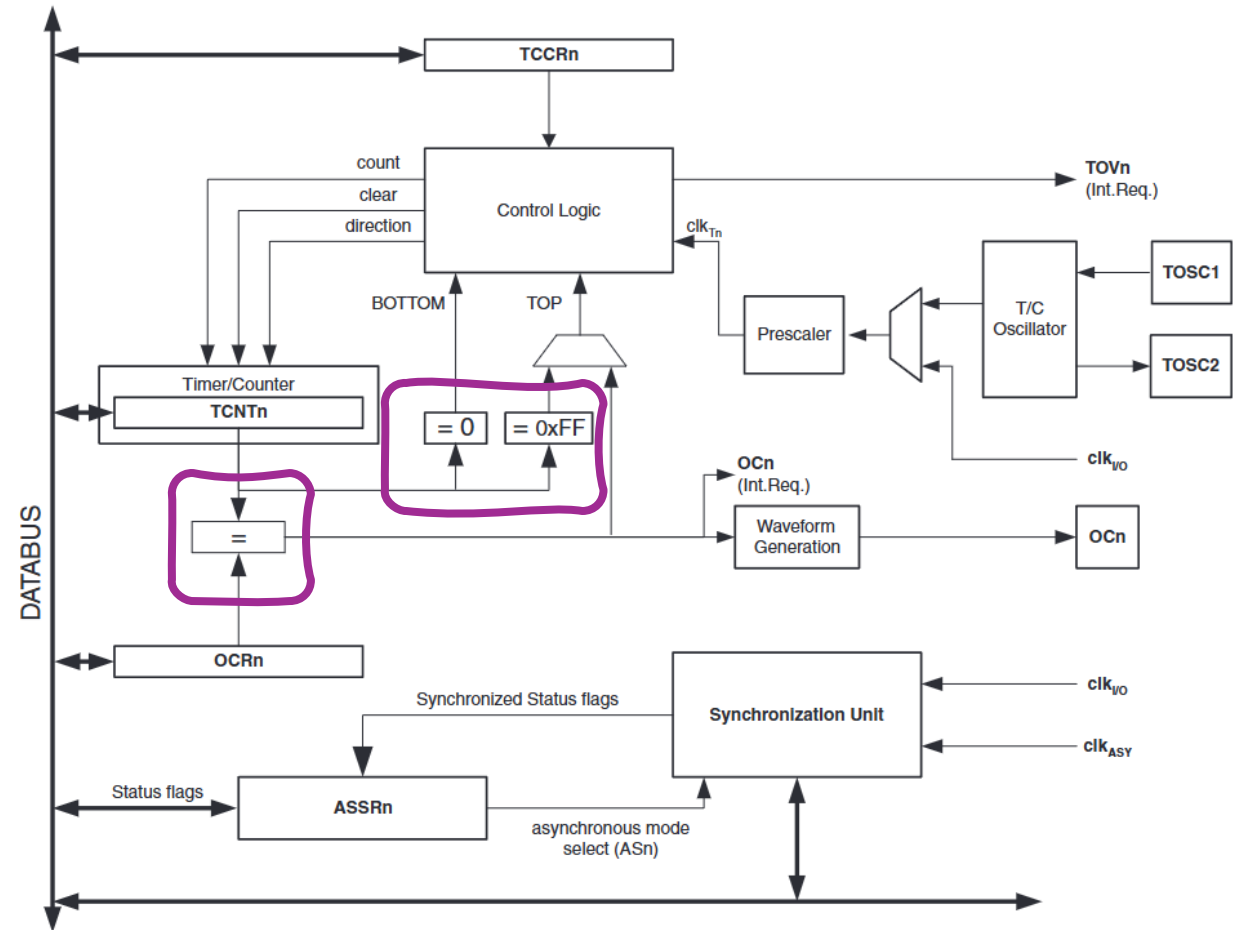

비교기 (comparator) 를 활용한 실습

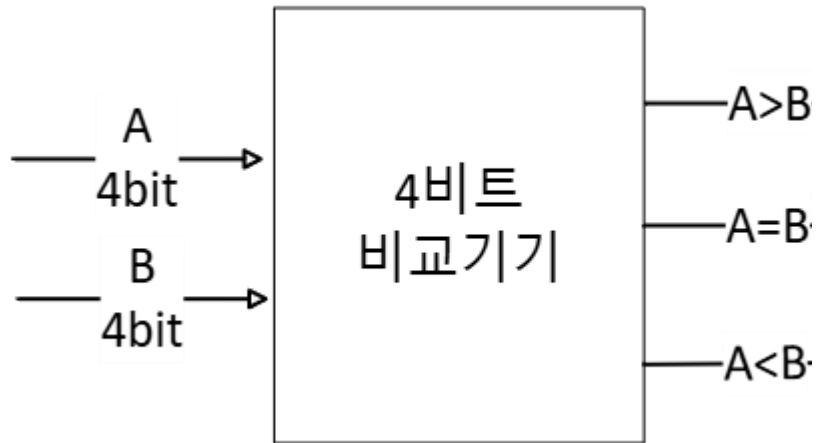- 아래 그림의 4비트 비교기를 구현한 예입니다.
 - 코드를 작성해 하고 시뮬레이션 해보십시오.
 - 테스트 벡터는 다음장을 참조바랍니다



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //comparator.v
3  module comparator #(parameter WIDTH = 4)(
4      | input [WIDTH-1:0] a, b,
5      | output equal, greater, less
6      | );
7      | assign equal = (a == b);
8      | assign greater = (a > b);
9      | assign less = (a < b);
10 endmodule
```


비교기 (comparator) 를 활용한 실습- 시뮬레이션 벡터


```
20 // 테스트 시나리오
21 initial begin
22     $monitor("%0t\t %b\t %b\t %b\t %b\t %b", $time, A, B, greater, equal, less);
23
24     // 테스트 케이스
25     a = 4'b0000; b = 4'b0000; #10; // 같음
26     a = 4'b0101; b = 4'b0011; #10; // A > B
27     a = 4'b0010; b = 4'b1000; #10; // A < B
28     a = 4'b1111; b = 4'b1111; #10; // 같음 (최대값)
29     a = 4'b1010; b = 4'b0101; #10; // A > B
30     a = 4'b0111; b = 4'b1001; #10; // A < B
31     a = 4'b1100; b = 4'b1100; #10; // 같음
32     a = 4'b0000; b = 4'b1111; #10; // A < B (최소값 vs 최대값)
33
34     // 시뮬레이션 종료
35     #10 $finish;
36 end
```

비교기 (comparator) 를 활용한 실습- testbench code 결과

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //tb_bcdtoseg.v
3  module tb_bcd_to_7seg;
4
5      reg [3:0] bcd;          // 테스트용 BCD 입력
6      wire [6:0] seg;        // 출력 (7-세그먼트 제어 신호)
7
8      // DUT(Design Under Test) 인스턴스 생성
9      bcd_to_7seg uut (
10         .bcd(bcd),
11         .seg(seg)
12     );
13
14     initial begin
15         $monitor("Time=%0t | BCD Input=%b | Seven Segment Output=%b", $time, bcd, seg);
16
17         // 테스트 케이스들
18         bcd = 4'b0000; #10; // 입력: 0 -> 출력: a~g = "1111110"
19         bcd = 4'b0001; #10; // 입력: 1 -> 출력: a~g = "0110000"
20         bcd = 4'b0010; #10; // 입력: 2 -> 출력: a~g = "1101101"
21         bcd = 4'b0011; #10; // 입력: 3 -> 출력: a~g = "1111001"
22         bcd = 4'b0100; #10; // 입력: 4 -> 출력: a~g = "0110011"
23         bcd = 4'b0101; #10; // 입력: 5 -> 출력: a~g = "1011011"
24         bcd = 4'b0110; #10; // 입력: 6 -> 출력: a~g = "1011111"
25         bcd = 4'b0111; #10; // 입력: 7 -> 출력: a~g = "1110000"
26         bcd = 4'b1000; #10; // 입력: 8 -> 출력: a~g = "1111111"
27         bcd = 4'b1001; #10; // 입력: 9 -> 출력: a~g = "1111011"
28
29         $finish;
30     end
31
32 endmodule
```

비교기 (comparator) 를 활용한 실습- 시뮬레이션 결과


- 시뮬레이션 결과 확인

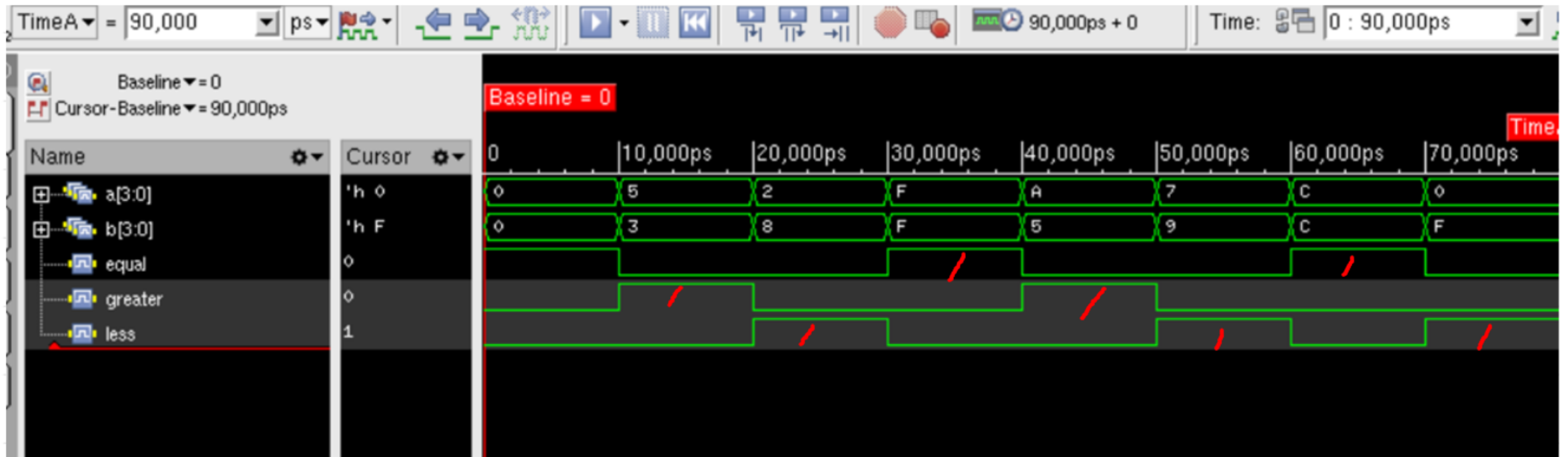

SoC 기본 조합논리 구성 블록 - 3상태 버스

- 3상태 버스 드라이버


- 다수의 신호원들이 공동으로 사용하는 버스 (bus)에 데이터를 보내거나 또는 신호원과 버스를 격리시켜 high-impedance 상태로 만드는 회로

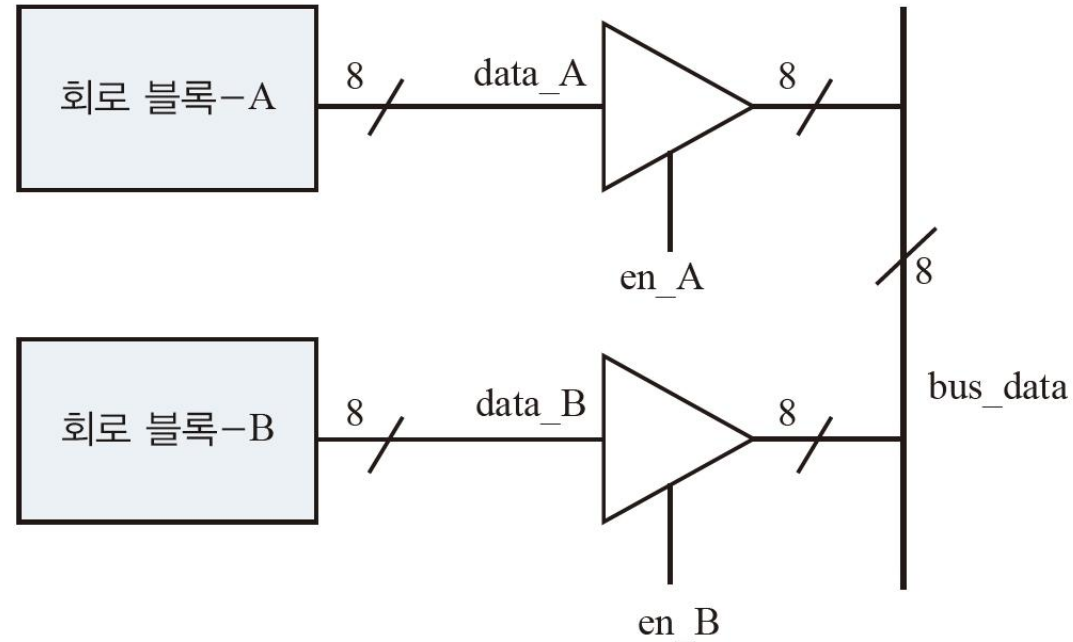

[그림 10-14] 데이터 버스 드라이버

3상태 버스를 활용한 실습

- 아래 그림의 3상태 버스를 구현한 예입니다.
 - 코드를 작성해 하고 시뮬레이션 해보십시오.
 - 테스트 벡터는 다음장을 참조바랍니다

 

[그림 10-14] 데이터 버스 드라이버

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //3state_ex0.v
3  module data_bus_driver (
4      input [7:0] data_A,    // 회로 블록 A의 데이터
5      input [7:0] data_B,    // 회로 블록 B의 데이터
6      input en_A,           // 회로 블록 A의 활성화 신호
7      input en_B,           // 회로 블록 B의 활성화 신호
8      output [7:0] bus_data // 공통 데이터 버스
9  );
10
11  // 3상태 버퍼 구현
12  assign bus_data = (en_A) ? data_A :
13                    (en_B) ? data_B :
14                    8'bz; // 고임피던스 상태
15
16  endmodule
```

3상태 버스를 활용한 실습-시뮬레이션 벡터

테스트 벡터는 3상태 버스를 시뮬레이션 하기위한 벡터 입니다.

```
20     initial begin
21         $monitor("Time=%0t | en_A=%b, data_A=%b | en_B=%b, data_B=%b | bus_data=%b",
22             |$time, en_A, data_A, en_B, data_B, bus_data);
23
24         // 초기값 설정
25         data_A = 8'b10101010; data_B = 8'b11001100;
26         en_A = 0; en_B = 0; #10; // 둘 다 비활성화 -> bus_data는 고임피던스 상태
27
28         en_A = 1; en_B = 0; #10; // A 활성화 -> bus_data는 data_A 출력
29         en_A = 0; en_B = 1; #10; // B 활성화 -> bus_data는 data_B 출력
30
31         en_A = 1; en_B = 1; #10; // 둘 다 활성화 -> 충돌 상황 (테스트에서 확인)
32
33         en_A = 0; en_B = 0; #10; // 둘 다 비활성화 -> bus_data는 고임피던스 상태
34
35         $finish;
36     end
```

3상태 버스를 활용한 실습-testbench code결과

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //tb_3state_ex0.v
3  module tb_data_bus_driver();
4      reg [7:0] data_A;      // 테스트용 회로 블록 A 데이터 입력
5      reg [7:0] data_B;      // 테스트용 회로 블록 B 데이터 입력
6      reg en_A;              // 테스트용 회로 블록 A 활성화 신호
7      reg en_B;              // 테스트용 회로 블록 B 활성화 신호
8      wire [7:0] bus_data;   // 공통 데이터 버스 출력
9
10     // DUT(Design Under Test) 인스턴스 생성
11     data_bus_driver uut (
12         .data_A(data_A),
13         .data_B(data_B),
14         .en_A(en_A),
15         .en_B(en_B),
16         .bus_data(bus_data)
17     );
18     initial begin
19         $monitor("Time=%0t | en_A=%b, data_A=%b | en_B=%b, data_B=%b | bus_data=%b",
20             $time, en_A, data_A, en_B, data_B, bus_data);
21         // 초기값 설정
22         data_A = 8'b10101010; data_B = 8'b11001100;
23         en_A = 0; en_B = 0; #10; // 둘 다 비활성화 -> bus_data는 고임피던스 상태
24         en_A = 1; en_B = 0; #10; // A 활성화 -> bus_data는 data_A 출력
25         en_A = 0; en_B = 1; #10; // B 활성화 -> bus_data는 data_B 출력
26         en_A = 1; en_B = 1; #10; // 둘 다 활성화 -> 충돌 상황 (테스트에서 확인)
27         en_A = 0; en_B = 0; #10; // 둘 다 비활성화 -> bus_data는 고임피던스 상태
28
29         $finish;
30     end
31 endmodule
```

3상태 버스를 활용한 실습-시뮬레이션 결과

- 시뮬레이션 결과 확인


시뮬레이션 결과 예시

Time(ns)	en_A	data_A	en_B	data_B	bus_data
0	0	10101010	0	11001100	Z
10	1	10101010	0	11001100	10101010
20	0	10101010	1	11001100	11001100
30	1	10101010	1	11001100	X (충돌)
40	0	10101010	0	11001100	Z



SoC 기본 조합논리 구성 블록 - 3상태 버스 사용예

- 오른쪽 그림은 3상태 버스의 충돌방지를 구현한 예입니다.
 - 코드를 작성해 하고 시뮬레이션해보십시오.
 - 테스트 벡터는 다음장을 참조바랍니다

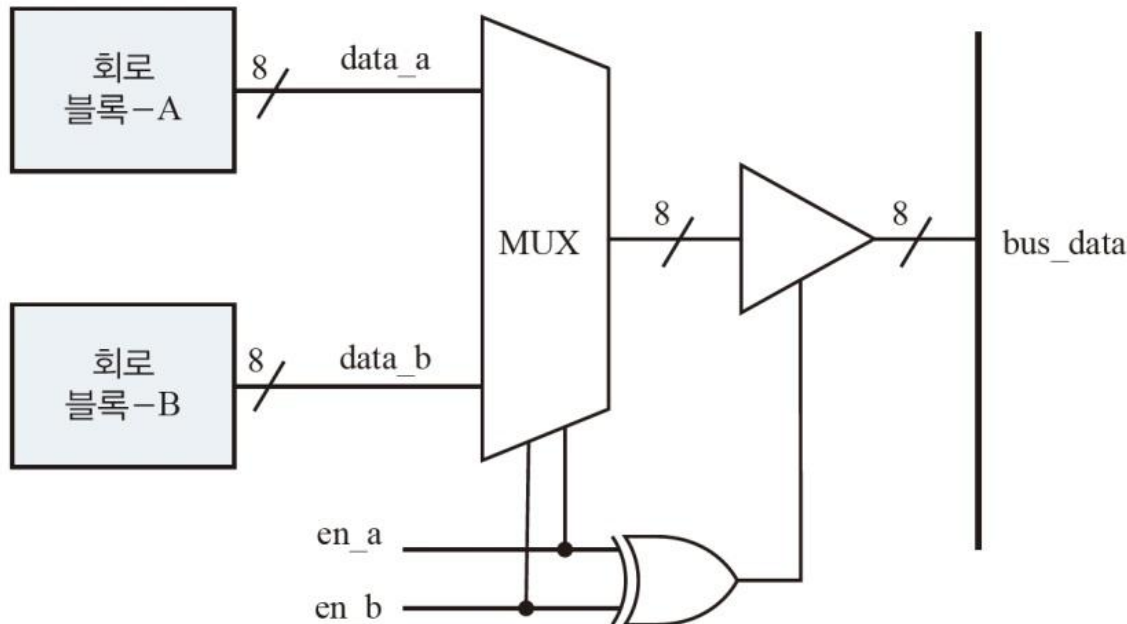

[그림 10-18] Multiplexed 버스 드라이버

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //3state_ex1.v
3  module multiplexed_bus_driver (
4      input [7:0] data_a,      // 회로 블록 A의 데이터
5      input [7:0] data_b,      // 회로 블록 B의 데이터
6      input en_a,              // 회로 블록 A의 활성화 신호
7      input en_b,              // 회로 블록 B의 활성화 신호
8      output [7:0] bus_data    // 공통 데이터 버스
9  );
10
11  wire select;                // XOR 게이트 출력 (MUX 선택 신호)
12  wire [7:0] mux_out;         // MUX 출력
13
14  // XOR 게이트로 활성화 신호 결합
15  assign select = en_a ^ en_b;
16
17  // MUX 구현: 선택 신호에 따라 data_a 또는 data_b 선택
18  assign mux_out = (en_a) ? data_a :
19                  |      (en_b) ? data_b :
20                  |      8'bz; // 고임피던스 상태
21
22  // 3상태 버퍼 구현: select 신호에 따라 MUX 출력 전달
23  assign bus_data = (select) ? mux_out : 8'bz;
24
25  endmodule
```

3상태 버스를 활용한 실습-시뮬레이션 벡터

- 아래 코드를 주석을 참조하여 각각의 경우에 맞는 벡터를 생성해 보시오.

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //tb_3state_ex1.v
3  module tb_multiplexed_bus_driver();
4      reg [7:0] data_a;      // 테스트용 회로 블록 A 데이터 입력
5      reg [7:0] data_b;      // 테스트용 회로 블록 B 데이터 입력
6      reg en_a;              // 테스트용 회로 블록 A 활성화 신호
7      reg en_b;              // 테스트용 회로 블록 B 활성화 신호
8      wire [7:0] bus_data;   // 공통 데이터 버스 출력
9      // DUT(Design Under Test) 인스턴스 생성
10     multiplexed_bus_driver uut (
11         .data_a(data_a),
12         .data_b(data_b),
13         .en_a(en_a),
14         .en_b(en_b),
15         .bus_data(bus_data)
16     );
17     initial begin
18         $monitor("Time=%0t | en_a=%b, data_a=%b | en_b=%b, data_b=%b | bus_data=%b",
19             $time, en_a, data_a, en_b, data_b, bus_data);
20         // 초기값 설정
21         data_a = 8'b10101010;
22         data_b = 8'b11001100;
23
24         // 테스트 케이스들
25         en_a = 1; en_b = 0; #10; // A 활성화 -> bus_data = data_a (10101010)
26         en_b = 1; en_a = 0; #10; // B 활성화 -> bus_data = data_b (11001100)
27         en_a = 1; en_b = 1; #10; // XOR 조건 위반 -> bus_data는 고임피던스 상태(Z)
28         en_a = 0; en_b = 0; #10; // 둘 다 비활성화 -> bus_data는 고임피던스 상태(Z)
29         $finish;
30     end
31
32 endmodule
```

3상태 버스를 활용한 실습- testbench code 결과


```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //tb_3state_ex1.v
3  module tb_multiplexed_bus_driver();
4      reg [7:0] data_a;      // 테스트용 회로 블록 A 데이터 입력
5      reg [7:0] data_b;      // 테스트용 회로 블록 B 데이터 입력
6      reg en_a;              // 테스트용 회로 블록 A 활성화 신호
7      reg en_b;              // 테스트용 회로 블록 B 활성화 신호
8      wire [7:0] bus_data;   // 공통 데이터 버스 출력
9      // DUT(Design Under Test) 인스턴스 생성
10     multiplexed_bus_driver uut (
11         .data_a(data_a),
12         .data_b(data_b),
13         .en_a(en_a),
14         .en_b(en_b),
15         .bus_data(bus_data)
16     );
17     initial begin
18         $monitor("Time=%0t | en_a=%b, data_a=%b | en_b=%b, data_b=%b | bus_data=%b",
19             $time, en_a, data_a, en_b, data_b, bus_data);
20         // 초기값 설정
21         data_a = 8'b10101010;
22         data_b = 8'b11001100;
23
24         // 테스트 케이스들
25         en_a = 1; en_b = 0; #10; // A 활성화 -> bus_data = data_a (10101010)
26         en_a = 0; en_b = 1; #10; // B 활성화 -> bus_data = data_b (11001100)
27         en_a = 1; en_b = 1; #10; // XOR 조건 위반 -> bus_data는 고임피던스 상태(Z)
28         en_a = 0; en_b = 0; #10; // 둘 다 비활성화 -> bus_data는 고임피던스 상태(Z)
29         $finish;
30     end
31
32 endmodule
```

3상태 버스를 활용한 실습-시뮬레이션 결과

- 시뮬레이션 결과 확인


시뮬레이션 결과 예시

Time(ns)	en_a	data_a	en_b	data_b	bus_data
0	1	10101010	0	11001100	10101010
10	0	10101010	1	11001100	11001100
20	1	10101010	1	11001100	Z
30	0	10101010	0	11001100	Z

 

SoC 기본 조합논리 구성 블록 - 3상태 버스


- 양방향 (bidirectional) 버스 드라이버
 - 보내기와 받기를 동시에 처리할 수 있는 회로
 - bus_data 포트는 **inout**으로 선언되어야 함

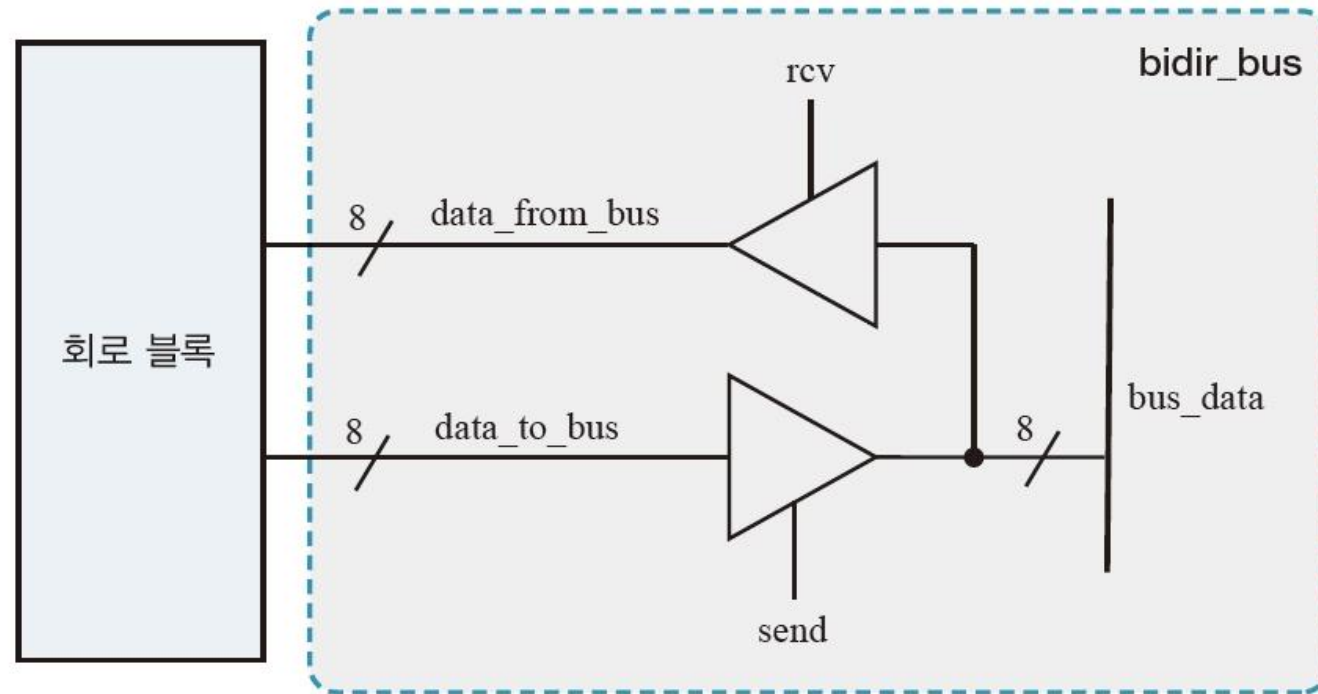

[그림 10-16] 8비트 양방향 버스 드라이버

3상태 버스를 활용한 실습-시뮬레이션 벡터

- 양방향 (bidirectional) 버스 드라이버를 구현한 예입니다.
 - 코드를 작성해 하고 시뮬레이션해보십시오.
 - 테스트 벡터는 다음장을 참조바랍니다

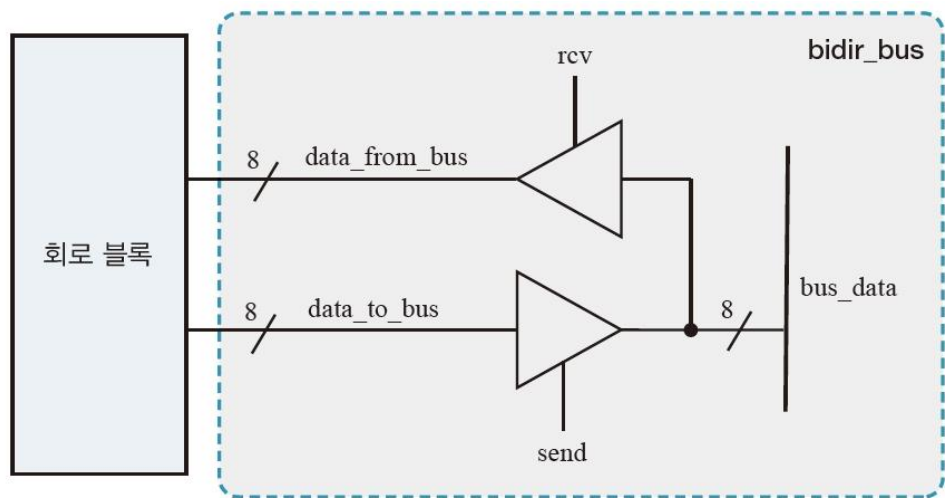

[그림 10-16] 8비트 양방향 버스 드라이버

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //3state_ex2.v
3  module bidirectional_bus_driver (
4      input [7:0] data_to_bus,    // 회로 블록에서 버스로 보낼 데이터
5      input send,                // 데이터 전송 활성화 신호
6      input rcv,                 // 데이터 수신 활성화 신호
7      inout [7:0] bus_data,      // 양방향 데이터 버스
8      output reg [7:0] data_from_bus // 버스에서 읽어온 데이터
9  );
10
11  // 3상태 버퍼 구현: send 신호가 활성화되면 data_to_bus를 bus_data로 전달
12  assign bus_data = (send) ? data_to_bus : 8'bz;
13
14  // 데이터 수신 로직: rcv 신호가 활성화되면 bus_data를 data_from_bus로 읽어옴
15  always @(*) begin
16      if (rcv) begin
17          data_from_bus = bus_data;
18      end else begin
19          data_from_bus = 8'b0; // 기본값 설정
20      end
21  end
22
23  endmodule
```

3상태 버스를 활용한 실습-시뮬레이션 벡터

- 아래 코드를 주석을 참조하여 각각의 경우에 맞는 벡터를 생성해 보시오.

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //tb_3state_ex2.v
3 module tb_bidirectional_bus_driver();
4     reg [7:0] data_to_bus;      // 송신 데이터 입력
5     reg send;                  // 송신 활성화 신호
6     reg rcv;                   // 수신 활성화 신호
7     wire [7:0] bus_data;       // 양방향 데이터 버스 (inout)
8     wire [7:0] data_from_bus;  // 수신 데이터 출력
9     // DUT(Design Under Test) 인스턴스 생성
10    bidirectional_bus_driver uut (
11        .data_to_bus(data_to_bus),
12        .send(send),
13        .rcv(rcv),
14        .bus_data(bus_data),
15        .data_from_bus(data_from_bus)
16    );
```

```
18 // 강제로 bus_data를 구동하기 위한 레지스터
19 reg [7:0] bus_drive_data;
20 assign bus_data = (rcv) ? bus_drive_data : 8'bz; // rcv가 활성화되면 외부에서 값을 구동
21 initial begin
22     $monitor("Time=%0t | send=%b | rcv=%b | data_to_bus=%b | bus_data=%b | data_from_bus=%b",
23         $time, send, rcv, data_to_bus, bus_data, data_from_bus);
24     // 초기 상태 설정
25     data_to_bus = 8'b00000000;
26     send = 0;
27     rcv = 0;
28     bus_drive_data = 8'b00000000;
29     #10;
30     // 송신 테스트 (send 활성화)
31     [redacted]
32     data_to_bus = 8'b10101010; #10;
33     // 수신 테스트 (rcv 활성화)
34     [redacted]
35     bus_drive_data = 8'b11001100; #10;
36     // 둘 다 비활성화된 상태 확인 (고임피던스 상태)
37     send = 0;
38     rcv = 0; #10;
39     $finish;
40 end
41 endmodule
```

3상태 버스를 활용한 실습-testbench code결과

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //tb_3state_ex2.v
3 module tb_bidirectional_bus_driver();
4     reg [7:0] data_to_bus;      // 송신 데이터 입력
5     reg send;                  // 송신 활성화 신호
6     reg rcv;                   // 수신 활성화 신호
7     wire [7:0] bus_data;       // 양방향 데이터 버스 (inout)
8     wire [7:0] data_from_bus;  // 수신 데이터 출력
9     // DUT(Design Under Test) 인스턴스 생성
10    bidirectional_bus_driver uut (
11        .data_to_bus(data_to_bus),
12        .send(send),
13        .rcv(rcv),
14        .bus_data(bus_data),
15        .data_from_bus(data_from_bus)
16    );
```


```
18 // 강제로 bus_data를 구동하기 위한 레지스터
19 reg [7:0] bus_drive_data;
20 assign bus_data = (rcv) ? bus_drive_data : 8'bz; // rcv가 활성화되면 외부에서 값을 구동
21 initial begin
22     $monitor("Time=%0t | send=%b | rcv=%b | data_to_bus=%b | bus_data=%b | data_from_bus=%b",
23         $time, send, rcv, data_to_bus, bus_data, data_from_bus);
24 // 초기 상태 설정
25 data_to_bus = 8'b00000000;
26 send = 0;
27 rcv = 0;
28 bus_drive_data = 8'b00000000;
29 #10;
30 // 송신 테스트 (send 활성화)
31 send = 1;
32 rcv = 0;
33 data_to_bus = 8'b10101010; #10;
34 // 수신 테스트 (rcv 활성화)
35 send = 0;
36 rcv = 1;
37 bus_drive_data = 8'b11001100; #10;
38 // 둘 다 비활성화된 상태 확인 (고임피던스 상태)
39 send = 0;
40 rcv = 0; #10;
41 $finish;
42 end
43 endmodule
```


3상태 버스를 활용한 실습- 시뮬레이션 결과

- 시뮬레이션 결과 확인

시뮬레이션 결과 예시

Time(ns)	send	rcv	data_to_bus	bus_data	data_from_bus
0	0	0	00000000	Z	00000000
10	1	0	10101010	10101010	Z
20	0	1	XXXXXXXXXX	11001100	11001100
30	0	0	XXXXXXXXXX	Z	Z

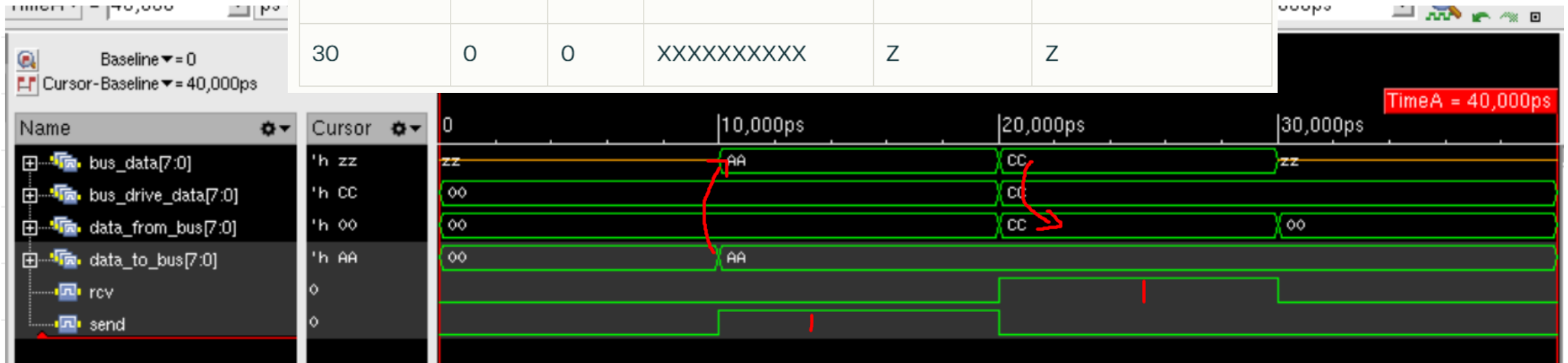

Thanks